

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	9
Rauschen	10
Was ist Rauschen?	10
Widerstandsrauschen	10
Elektronisches Rauschen	10
Rauschspektren	11
Weißes Rauschen	12
Nyquist-Formel und Boltzmann-Konstante	12
Rauschleistung in dBm/Hz	13
Begriffe für Rauschzahlmessungen	13
ENR	13
Messbandbreite	14
Die Rauschtemperatur	14
kT_0	14
Der Crestfaktor	15
Bandbreite-Korrekturfaktor	15
Messzubehör	16
Messadapter oder Übergangsstecker	16
Anschlusskabel	18
Messhilfsmittel	18
Gehäuse	19
Weißblechgehäuse	19
Teko-Stahlblechgehäuse	20
Die Bauteilebox	21
Kupferrohrgehäuse	21
Bau eines Stufenabschwächers	23
Dämpfung in Stufen	23
Die Schaltung	23
Die Widerstände	24
Schaltung und Gehäuse	24

Überprüfung der Schaltstufen	25
Kauf eines Stufenabschwächers	26
Stufenabschwächer als Bausatz.....	26
Bau von Fix-Dämpfungsgliedern.....	28
Umrechnung	28
Das T-Glied	28
Das Pi-Glied	28
Bau eines SMD-Dämpfungsglieds bis 1 GHz.....	29
Als Bausatz oder fertig.....	30
Selbstbau von Tiefpässen.....	31
Mit Ringkernen	31
Verwendung von SMD-Induktivitäten	32
Eigenbau einer Kunstantenne.....	34
Die Dummy Load.....	34
Halogen-Leuchtstab als Dummy Load.....	35
Der Aufbau	35
Dummy Load mit Antennentuner und Glühlampe.....	36
Ein HF-Auskoppler.....	37
Ein Schleifenkoppler	39
Messverstärker – einfach und nützlich	40
Schaltung mit MMIC	40
MMICs im Überblick.....	41
Bau eines Messverstärkers	41
Schaltung des Messverstärkers.....	42
Einfache SWR-Messbrücke	44
Simpel und Standard	44
Der Übertrager.....	45
Der Aufbau	45
Messgleichrichter – Frequenzverdoppler – Ausgleichsverstärker	46
HF-Gleichrichter	46
Frequenzverdoppler	46
Ausgleichsverstärker	47
Ein Stationsmonitor	49
Warum und wie?.....	49
Die Schaltung	50
Versuche mit dem Stationsmonitor	50

Powersplitter und Combiner	51
Wozu?	51
Stern- oder Brückenschaltung	51
Eigenbau eines Rauschgenerators	53
Wozu ein Rauschgenerator?	53
Die Schaltung	54
Der Aufbau	54
Der Lötinselfräser	55
Tipps zum Fräsen	55
Bestückung	56
Das Gehäuse	56
Anschlüsse	57
Versuche und Anwendung	59
Messung der Rauschleistung	59
Messung mit einem Empfänger	60
Messung mit einem Oszilloskop	61
Bemerkungen zur Messung	63
Rauschgenerator-Anwendungen	66
Rauschmaß eines Verstärkers	66
Die Y-Faktor-Messung	66
Die praktische Messung	67
Y-Faktor-Messung mit Hilfsverstärker	68
Messung der Verstärkung	69
Messung mit einem Oszilloskop	69
Grenzempfindlichkeit eines Empfängers	70
Dämpfung von Koaxkabeln	71
Prüfung einer analogen Satellitenanlage	71
Schlussbemerkungen zu den Rauschzahlmessungen	72
Noise Power – ein Leistungsrauschgenerator	73
Wie mehr Leistung?	73
Schaltung	73
Die Platine	74
Das Gehäuse	74
Messung der Rauschleistung über die Rauschspannung	74
Versuche mit dem Leistungsrauschgenerator	76
Messung von Dämpfungsgliedern	76
Verhalten von Filtern und Bandpässen	77
Einsatz als Tracking-Generator	77
Abgleich von AM-Empfängern	78
Einsatz mit der SWR-Rauschmessbrücke	78
Balun-Überprüfung	79
Überprüfung der S-Meter-Anzeige	80

S9-Anzeige und Empfängerbandbreite	81
Überprüfung der Abschwächer	82
Überprüfung der Vorverstärker	82
Überprüfung einer Gummiwendelantenne	83
Impulsgenerator für diverse Tests	84
Einfache Schaltung.....	84
Der Aufbau	85
Pegeleinstellung.....	85
Zum Oszilloskopbild	86
Einstellung der Taktfrequenz.....	86
Versuche mit dem Impulsgenerator	87
S9-Kalibrierung.....	87
Empfängerabgleich.....	87
HF-Messungen mit PC-Unterstützung.....	89
Internet-Software.....	89
Prinzip einer Zweittonmessung	89
Zweittonversuche	90
Mikrofonversuche	91
Mikrofonuntersuchung	95
Versuche mit einem Audio-Spektrumanalysator	97
Messungen an einem Sangean ATS 909	100
Verwendung eines HF-Messgenerators.....	101
Ein Messsender	101
Messungen mit einem HF-Generator	102
Bestimmung der Serienresonanzstellen einer Antennenanlage	102
Wobbeln einer Antenne	102
Frequenzmarken	103
Weitere Anwendungen eines Wobbelgenerators	104
C-, L- und Q-Messung	105
Literaturhinweise	109