

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen zu den Übungs- und Prüfungsschaltungen	8
Erläuterungen zu den Arbeitsblättern	9
Arbeitsblätter	10
Arbeitsblätter zur Schaltung III.2-SN1	10
Arbeitsblätter zur Schaltung III.2-SN2	14
Arbeitsblätter zur Schaltung III.3-SN1	18
Arbeitsblätter zur Schaltung III.3-SN2	26
Arbeitsblätter zur Schaltung III.3-SN3	34
Arbeitsblätter zur Schaltung III.3-SN4	42
Arbeitsblätter zur Schaltung III.4-SN1	48
Arbeitsblätter zur Schaltung III.4-SN2	54
Arbeitsblätter zur Schaltung III.4-SN3	62
Arbeitsblätter zur Schaltung III.5-SN1	68
Arbeitsblätter zur Schaltung III.6-SN1	78
Arbeitsblätter zur Schaltung III.6-SN2	84
Arbeitsblätter zur Schaltung III.7-SN1	90
Arbeitsblätter zur Schaltung III.7-SN2	96
Arbeitsblätter zur Schaltung III.7-SN3	102
Arbeitsblätter zur Schaltung III.7-SN4	108
Arbeitsblätter zur Schaltung III.8-SN1	114
Arbeitsblätter zur Schaltung III.9-SN1	120
Arbeitsblätter zur Schaltung III.9-SN2	126
Arbeitsblätter zur Schaltung III.9-SN3	132
Arbeitsblätter zur Schaltung III.9-SN4	138
Arbeitsblätter zur Schaltung III.9-SN5	146
Arbeitsblätter zur Schaltung III.10-SN1	152
Arbeitsblätter zur Schaltung III.10-SN2	158
Erläuterungen zu den Beispielen von Prüfungsaufgaben für die praktische Prüfung zum Abschluß des Lehrganges III	164
Beispiele von Prüfungsaufgaben	165
 ANHANG	
Einsatz von Übungs- und Prüfungsschaltungen II im Lehrgang III	170
Schaltungs- und Versuchsbeschreibungen	170
Zusätzliche Arbeitsblätter zu Kapitel III.1 »Gleichrichterschaltungen«	172
Zusätzliche Arbeitsblätter zu Kapitel III.2 »Verstärker mit Transistoren«	178
Zusätzliche Arbeitsblätter zu Kapitel III.6 »Logische Schaltungen«	188
Zusätzliche Arbeitsblätter zu Kapitel III.10 »Leistungsschalter«	198
Informationen über die bundeseinheitlichen Elektronik-Lehrgänge	210