

Inhalt

| | |
|--|----|
| 1 Physikalische Größen, Einheiten, Gleichungen | 1 |
| 1.1 Physikalische Größen | 1 |
| 1.2 Das internationale Einheitensystem..... | 1 |
| 1.3 Gleichungen | 5 |
| 2 Gleichstromkreise | 6 |
| 2.1 Grundbegriffe der elektrischen Strömung | 6 |
| 2.1.1 Aufbau der Materie, elektrische Ladungsträger..... | 6 |
| 2.1.2 Freie Elektronen, Defektelektronen, Ionen | 7 |
| 2.1.3 Der elektrische Strom | 8 |
| 2.1.4 Die elektrische Stromdichte..... | 10 |
| 2.1.5 Strömungsgeschwindigkeit der Elektronen..... | 10 |
| 2.1.6 Die elektrische Spannung | 12 |
| 2.1.7 Das ohmsche Gesetz | 13 |
| 2.1.8 Spezifischer Widerstand und Leitfähigkeit | 15 |
| 2.1.9 Die Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes..... | 18 |
| 2.1.10 Arbeit und Leistung bei Gleichstrom | 21 |
| 2.1.11 Bezugssinn und Pfeilsysteme | 24 |
| 2.1.12 Die Kirchhoff'schen Gesetze..... | 25 |
| 2.1.13 Quellenspannung und innerer Widerstand von realen Spannungsquellen | 28 |
| 2.1.14 Stromquellen..... | 29 |
| 2.2 Die Berechnung von Gleichstromkreisen | 31 |
| 2.2.1 Reihenschaltung von Widerständen | 31 |
| 2.2.2 Parallelschaltung von Widerständen | 32 |
| 2.2.3 Dreieck-Stern- und Stern-Dreieck-Umwandlung..... | 34 |
| 2.2.4 Netzwerkberechnung bei Schaltungen mit einer Spannungsquelle | 38 |
| 2.2.5 Netzwerkberechnung durch unmittelbare Anwendung der Kirchhoff'schen Gesetze | 42 |
| 2.2.6 Netzwerkberechnung nach dem Maschenstromverfahren | 45 |
| 2.2.7 Netzwerkberechnung nach dem Knotenpotenzial-Verfahren | 53 |
| 2.2.8 Netzwerkberechnung durch Anwendung des Überlagerungs- gesetzes | 60 |
| 2.2.9 Leistungsanpassung | 63 |
| 2.2.10 Die Ersatzspannungsquelle | 65 |

| | | |
|----------|--|------------|
| 2.2.11 | Anwendung der Ersatzspannungsquelle zur Netzwerk- berechnung..... | 70 |
| 2.2.12 | Die Ersatzstromquelle..... | 74 |
| 2.3 | Nichtlineare Gleichstromkreise | 76 |
| 2.3.1 | Allgemeines | 76 |
| 2.3.2 | Behandlung nichtlinearer Kreise | 76 |
| 3 | Das elektrische Feld | 83 |
| 3.1 | Die elektrische Ladung und ihre Wirkung..... | 83 |
| 3.2 | Die elektrischen Feldgrößen | 84 |
| 3.2.1 | Elektrische Feldstärke und elektrisches Potenzial | 84 |
| 3.2.2 | Der elektrische Fluss | 89 |
| 3.2.3 | Elektrische Flussdichte..... | 90 |
| 3.2.4 | Nichtleiter im elektrischen Feld | 92 |
| 3.3 | Berechnung elektrostatischer Felder..... | 96 |
| 3.3.1 | Das Feld der geladenen Kugel..... | 96 |
| 3.3.2 | Das Feld in der Umgebung mehrerer Ladungen..... | 98 |
| 3.3.3 | Das Feld des geladenen langen, geraden Leiters..... | 101 |
| 3.4 | Die Kapazität von Kondensatoren | 103 |
| 3.4.1 | Definition der Kapazität | 103 |
| 3.4.2 | Kapazität des Plattenkondensators | 104 |
| 3.4.3 | Kapazität des Kugelkondensators | 105 |
| 3.4.4 | Kapazität des Zylinderkondensators | 106 |
| 3.4.5 | Zusammenschaltung von Kondensatoren..... | 106 |
| 3.5 | Energie des elektrostatischen Feldes | 111 |
| 3.5.1 | Energie des geladenen Kondensators..... | 111 |
| 3.5.2 | Energiedichte im elektrostatischen Feld..... | 113 |
| 3.6 | Kräfte zwischen elektrischen Ladungen..... | 118 |
| 3.6.1 | Das Coulomb'sche Gesetz..... | 118 |
| 3.6.2 | Kräfte zwischen Elektroden | 121 |
| 4 | Das elektrische Strömungsfeld | 124 |
| 4.1 | Allgemeines | 124 |
| 4.2 | Feldgrößen des Strömungsfeldes | 125 |
| 4.3 | Bestimmung von Widerständen..... | 128 |
| 5 | Das magnetische Feld | 131 |
| 5.1 | Allgemeines zum magnetischen Feld | 131 |
| 5.2 | Die magnetischen Feldgrößen | 133 |
| 5.2.1 | Magnetische Feldstärke | 133 |
| 5.2.2 | Magnetische Flussdichte und Permeabilität..... | 136 |
| 5.2.3 | Der magnetische Fluss..... | 138 |
| 5.2.4 | Die magnetische Spannung | 139 |
| 5.3 | Das Durchflutungsgesetz | 140 |

| | |
|--|------------|
| 5.4 Der magnetische Kreis und das ohmsche Gesetz des magnetischen Kreises..... | 143 |
| 5.5 Berechnung magnetischer Felder..... | 146 |
| 5.5.1 Magnetisches Feld in der Umgebung mehrerer stromführender Leiter..... | 147 |
| 5.5.2 Das Gesetz von Biot-Savart | 150 |
| 5.6 Materie im magnetischen Feld | 153 |
| 5.6.1 Allgemeines | 153 |
| 5.6.2 Ferromagnetische Stoffe | 154 |
| 5.6.3 Magnetische Kreise mit Eisen | 157 |
| 5.6.4 Magnetischer Kreis mit Dauermagnet | 166 |
| 5.7 Kräfte im magnetischen Feld | 168 |
| 5.7.1 Stromführender Leiter im Magnetfeld..... | 168 |
| 5.7.2 Bewegte Ladung im Magnetfeld | 169 |
| 5.7.3 Der Halleffekt | 172 |
| 5.7.4 Kräfte zwischen stromführenden Leitern | 173 |
| 5.8 Induktionswirkung des magnetischen Feldes | 176 |
| 5.8.1 Bewegter Leiter im Magnetfeld..... | 176 |
| 5.8.2 Induktionswirkung des zeitlich veränderlichen Magnetfeldes | 180 |
| 5.9 Die Selbstinduktion | 183 |
| 5.10 Die gegenseitige Induktion | 189 |
| 5.11 Die Energie des magnetischen Feldes | 192 |
| 5.12 Kräfte an Grenzflächen | 196 |
| 6 Grundbegriffe der Wechselstromtechnik | 199 |
| 6.1 Allgemeines über Wechselgrößen | 199 |
| 6.2 Sinusförmige Wechselgrößen und ihre Darstellung..... | 200 |
| 6.3 Mittelwerte von periodisch zeitabhängigen Größen..... | 203 |
| 6.3.1 Gleichrichtwert..... | 203 |
| 6.3.2 Effektivwert..... | 205 |
| 6.3.3 Formfaktor und Scheitelfaktor | 211 |
| 6.4 Die Zeigerdarstellung von Sinusgrößen | 212 |
| 6.5 Die komplexe Darstellung von Sinusgrößen | 214 |
| 6.5.1 Grundbegriffe der komplexen Rechnung..... | 215 |
| 6.5.2 Anwendung der komplexen Rechnung in der Wechselstrom-technik | 218 |
| 7 Einfache Wechselstromkreise | 221 |
| 7.1 Grundschaltungen | 221 |
| 7.1.1 Kreis mit ohmschem Widerstand | 221 |
| 7.1.2 Kreis mit Spule | 223 |
| 7.1.3 Kreis mit Kondensator..... | 226 |
| 7.1.4 Kreis mit Spule und Reihenwiderstand | 230 |
| 7.1.5 Kreis mit Kondensator und Reihenwiderstand..... | 235 |
| 7.1.6 Kreis mit Spule und Parallelwiderstand | 238 |

| | |
|---|------------|
| 7.1.7 Kreis mit Kondensator und Parallelwiderstand..... | 241 |
| 7.1.8 Umwandlung von Reihen- und Parallelschaltung..... | 245 |
| 7.2 Ersatzschaltungen für reale Bauelemente | 249 |
| 7.2.1 Spule mit Wirkwiderstand..... | 249 |
| 7.2.2 Kondensator mit Verlustwiderstand..... | 250 |
| 7.2.3 Widerstand mit Eigeninduktivität und Eigenkapazität | 252 |
| 8 Leistung im Wechselstromkreis | 255 |
| 8.1 Wirkleistung..... | 255 |
| 8.2 Blindleistung..... | 256 |
| 8.3 Scheinleistung..... | 259 |
| 8.4 Komplexe Darstellung der Leistung | 261 |
| 9 Berechnung von Wechselstromnetzen | 263 |
| 9.1 Allgemeine Berechnungsverfahren..... | 263 |
| 9.2 Leistungsanpassung in Wechselstromkreisen..... | 272 |
| 9.3 Blindleistungskompensation | 276 |
| 10 Ortskurven | 280 |
| 10.1 Begriff der Ortskurve..... | 280 |
| 10.2 Die Ermittlung von Ortskurven | 283 |
| 10.2.1 Inversion einer Geraden | 283 |
| 10.2.2 Inversion eines Kreises..... | 287 |
| 11 Tief- und Hochpässe | 292 |
| 11.1 Tiefpass..... | 292 |
| 11.2 Hochpass | 294 |
| 12 Schwingkreise | 296 |
| 12.1 Freie und erzwungene Schwingungen..... | 296 |
| 12.2 Der Reihenschwingkreis | 297 |
| 12.2.1 Allgemeines..... | 297 |
| 12.2.2 Verhalten bei Resonanz | 298 |
| 12.2.3 Frequenzgang | 301 |
| 12.3 Der Parallelschwingkreis | 304 |
| 12.3.1 Allgemeines | 304 |
| 12.3.2 Verhalten bei Resonanz | 305 |
| 12.3.3 Frequenzgang | 307 |
| 13 Drosselpulen und magnetisch gekoppelte Kreise | 309 |
| 13.1 Drosselpule mit Eisenkern | 309 |
| 13.1.1 Allgemeines..... | 309 |
| 13.1.2 Hystereseverluste..... | 311 |
| 13.1.3 Wirbelstromverluste | 312 |
| 13.1.4 Ersatzschaltbild | 313 |
| 13.2 Transformator mit Eisenkern | 315 |

| | |
|--|------------|
| 13.2.1 Der ideale Transformator | 315 |
| 13.2.2 Verhalten und Ersatzschaltbild des realen Transformators..... | 316 |
| 13.2.3 Leerlauf- und Kurzschlussversuch | 319 |
| 13.3 Der eisenfreie Transformator..... | 324 |
| 13.3.1 Der eisenfreie Transformator im unbelasteten Zustand | 324 |
| 13.3.2 Der eisenfreie Transformator im belasteten Zustand | 325 |
| 13.3.3 Reihenschaltung von magnetisch gekoppelten Spulen | 326 |
| 14 Drehstromtechnik..... | 330 |
| 14.1 Die Erzeugung von Drehstrom..... | 330 |
| 14.1.1 Sternschaltung des Generators | 331 |
| 14.1.2 Dreieckschaltung des Generators | 333 |
| 14.2 Verbraucherschaltungen im Drehstromsystem..... | 334 |
| 14.2.1 Sternschaltung mit angeschlossenem Neutralleiter | 334 |
| 14.2.2 Sternschaltung ohne angeschlossenen Neutralleiter | 337 |
| 14.2.3 Dreieckschaltung | 341 |
| 14.3 Die Leistung im Drehstromsystem | 345 |
| 14.3.1 Leistung bei symmetrischer Belastung | 345 |
| 14.3.2 Leistung bei unsymmetrischer Belastung | 348 |
| 15 Nichtsinusförmige periodische Vorgänge | 349 |
| 15.1 Allgemeines | 349 |
| 15.2 Darstellung von Funktionen durch Fourier-Reihen..... | 349 |
| 15.3 Die Fourier-Analyse | 351 |
| 15.4 Nichtsinusförmige Vorgänge in linearen Schaltungen..... | 355 |
| 15.5 Effektivwert, Leistung, Verzerrung | 356 |
| 15.5.1 Effektivwert nichtsinusförmiger Wechselgrößen | 356 |
| 15.5.2 Wirk-, Blind- und Scheinleistung..... | 358 |
| 15.5.3 Kenngrößen der Verzerrung..... | 360 |
| 16 Schaltvorgänge | 362 |
| 16.1 Allgemeines | 362 |
| 16.2 Schaltvorgänge in RL- und RC-Schaltungen | 363 |
| 16.2.1 Ohmsch-induktiver Gleichstromkreis | 363 |
| 16.2.2 Ohmsch-kapazitiver Gleichstromkreis | 366 |
| 16.2.3 Ohmsch-induktiver Wechselstromkreis | 370 |
| 16.2.4 Ohmsch-kapazitiver Wechselstromkreis | 374 |
| 16.3 Schaltvorgänge in RLC-Schaltungen | 376 |
| 16.3.1 Schaltvorgänge in RLC-Schaltungen bei Gleichspannungsversorgung | 376 |
| 16.3.2 Schaltvorgänge in RLC-Schaltungen bei Wechselspannungsversorgung | 387 |
| Verzeichnis der wichtigsten Symbole | 389 |
| Literaturverzeichnis | 391 |
| Sachverzeichnis | 392 |