Inhaltsverzeichnis

Fo	orme	lzeiche	en	XVII]
1	Übe Ene	chen 1			
		_		-	1
2		ındzüg	ge der elektrischen Energieerzeugung		
	2.1		erzeugung mit fossil befeuerten Kraftwerken		5
		2.1.1	Kohlebefeuerte Blockkraftwerke		5
			2.1.1.1 Dampfkraftwerksprozess in kohlebefeuerten werken	Blockkraft-	f
			2.1.1.2 Aufbau kohlebefeuerter Blockkraftwerke	10	
			2.1.1.3 Wärmeverbrauchskennlinie von Kondensation	skraftwerken 16	
		2.1.2	Erdgasbefeuerte Kraftwerke	17	
			2.1.2.1 Gasturbinen-Kraftwerke	1	
			2.1.2.2 Gas-und-Dampf-Kraftwerke	18	
			2.1.2.3 Blockheizkraftwerke	19	
			2.1.2.4 Brennstoffzellen	20	C
		2.1.3	Erdgas-/kohlebefeuerte Anlagen	2	
	2.2	Strom	erzeugung mit Wasserkraftwerken	22	2
		2.2.1	Bauarten von Wasserturbinen	23	3
		2.2.2	Bauarten von Wasserkraftwerken	23	3
	2.3	Strom	erzeugung mit Kernkraftwerken	24	4
	2.4	Strom	erzeugung aus regenerativen Energiequellen	27	7
		2.4.1	Windenergieanlagen	28	3
			2.4.1.1 Grundlagen der Windkraftausnutzung	28	3
			2.4.1.2 Konstruktive Ausführung und Größenentwick	lung 29	9
			2.4.1.3 Charakteristik der Energielieferung	32	2
			2.4.1.4 Drehzahlregelung und Leistungsbegrenzung .	32	2
			2.4.1.5 Leistungskurven von WEA	37	7
			2.4.1.6 Offshore-Windenergieanlagen	38	3
		2.4.2	Solarthermische Kraftwerke	40	
			2.4.2.1 Parabolrinnenkraftwerk	40)
			2.4.2.2 Turmkraftwerk	41	
			2.4.2.3 Dish-Stirling-System	$\dots \dots 42$	
		0.40	2.4.2.4 Aufwindkraftwerk	42	
		2.4.3	Biomassekraftwerke	43	
		2.4.4	Geothermische Kraftwerke	43	
		2.4.5	Gezeitenkraftwerke	45	
		2.4.6	Wellenkraftwerke	$\dots \dots 45$	
		2.4.7	Strömungskraftwerke	46	
		2.4.8	Photovoltaische Anlagen	47	
			2.4.8.1 Aufbau und Betriebsverhalten	47	
			2.4.8.2 Wechselrichterkonzepte		
			2.4.8.3 Anlagenkonzepte	51	L

		2.4.9	Speichertechnologien in der Energieversorgung	52
			2.4.9.1 Pumpspeicherwerke	52
			2.4.9.2 Druckluftspeicher	53
			2.4.9.3 Schwungmassenspeicher (Schwungrad)	53
			2.4.9.4 Wärmespeicher	54
			2.4.9.5 Batteriespeicher	54
			2.4.9.6 Wasserstoffspeicher	55
			2.4.9.7 Kondensatorspeicher	56
			2.4.9.8 Supraleitende Magnetspeicher	56
		2.4.10	Schlussfolgerungen	56
	2.5	Kraftv	verksregelung	58
		2.5.1	Regelung von Wärmekraftwerken	58
			2.5.1.1 Regelung eines Kraftwerks im Inselbetrieb	58
			2.5.1.2 Regelung im Insel- und Verbundnetz	63
		2.5.2	Regelung von Wasser- und Kernkraftwerken	67
	2.6	Kraftv	verkseinsatz	67
		2.6.1	Verlauf der Netzlast	68
		2.6.2	Deckung der Netzlast	68
	2.7	Aufgal	ben	69
3	Auf 3.1		on Energieversorgungsnetzen ragungssysteme	72 73
	3.1	3.1.1	Einphasige Systeme	73
		3.1.1	Dreiphasige Systeme	
		3.1.2	HGÜ-Anlagen	
	3.2		ige Strukturen von Drehstromnetzen	
	0.2	3.2.1	Niederspannungsnetze	
		3.2.2	Mittelspannungsnetze	
		3.2.3	Hoch- und Höchstspannungsnetze	
	3.3		trukturen von Windparks	
	3.4		u und Funktion von Bordnetzen	
		3.4.1	Bordnetz von Kraftfahrzeugen	
			3.4.1.1 Bauweise und Funktion von Klauenpolgeneratoren	
			3.4.1.2 Spannungsregelung und Gleichrichtung des erzeugten	
			Drehstroms	89
			3.4.1.3 Netzgestaltung bei Kraftfahrzeugen	
		3.4.2	Bordnetz von Flugzeugen	
			3.4.2.1 Stromerzeugung bei Flugzeugen	
			3.4.2.2 Netzgestaltung bei Flugzeugen	
		3.4.3	Bordnetz von Schiffen	
			3.4.3.1 Stromerzeugung bei Schiffen	JI
			3.4.3.1 Stromerzeugung bei Schiffen	
		3.4.4		. 97

Inhaltsverzeichnis IX

4	Auf	bau u	nd Ersat	zschaltbilder der Netzelemente	102
	4.1	Bereck	nung vor	n Netzwerken mit induktiven Kopplungen	. 102
		4.1.1		sche Beschreibung induktiver Kopplungen	
		4.1.2		ire Beschreibung von Netzen mit induktiven Kopplungen	
			4.1.2.1	Veranschaulichung der manuellen Berechnungsmethode	
				an einem Beispiel	. 107
			4.1.2.2	Admittanzform von mehrtorigen Netzen	
			4.1.2.3	Impedanzform von mehrtorigen Netzen	
		4.1.3		chsvorgänge in Netzen	
			4.1.3.1	Anwendung der Laplace-Transformation	
			4.1.3.2	Erläuterungen zu Eigenfrequenzspektren	
		4.1.4		eare Induktivitäten	
	4.2			$ \frac{1}{1} $ or $ 1$	
		4.2.1		ige Zweiwicklungstransformatoren	
			4.2.1.1	Aufbau, Eigenfrequenzspektren und transientes Verhal-	
				ten von einphasigen Zweiwicklungstransformatoren	. 120
			4.2.1.2	Niederfrequentes Ersatzschaltbild eines einphasigen Zwei-	
				wicklungstransformators	. 129
			4.2.1.3	Betriebsverhalten von Zweiwicklungstransformatoren im	
			1.2.1.0	einphasigen Netzverband	134
		4.2.2	Einphas	sige Dreiwicklungstransformatoren	
		4.2.3	-	sige Leistungstransformatoren	
		1.2.0	4.2.3.1	Aufbau eines Drehstromtransformators mit zwei Wick-	. 110
			1.2.0.1	lungen	140
			4.2.3.2	Schaltungen	
			4.2.3.3	Übersetzung bei symmetrischem Betrieb	
			4.2.3.4	Ersatzschaltbild für den symmetrischen Betrieb	
			4.2.3.4 $4.2.3.5$	Betriebsverhalten von dreiphasigen Zweiwicklungstrans-	. 140
			4.2.0.0	formatoren im Netzverband	153
		4.2.4	Spartra	nsformatoren	
		4.2.4	4.2.4.1	Aufbau und Einsatz von Spartransformatoren	
			4.2.4.1 $4.2.4.2$	Ersatzschaltbild eines Spartransformators	
		4.2.5		rmatoren mit einstellbarer Übersetzung	
		4.2.0	4.2.5.1	Erläuterung der direkten Spannungseinstellung	
			4.2.5.1 $4.2.5.2$	Erläuterung der indirekten Spannungseinstellung	
			4.2.5.2 $4.2.5.3$	Leistungsverhältnisse bei Umspannern mit einstellbaren	. 101
			4.2.5.5	Übersetzungen	169
	4.3	Magar	on dlan		
	4.3		vandler		165
		4.3.1	-	Induktive Spannungswandler	
			4.3.1.1	. 0	
		400	4.3.1.2	Kapazitive Spannungswandler	
		4.3.2		andler	
	4.4	·		inen	
		4.4.1		ätzlicher Aufbau von Synchronmaschinen	
		4.4.2		gleichungen einer Synchronmaschine	
			4.4.2.1	Qualitative Feldverhältnisse in einer Vollpolmaschine .	
			4.4.2.2	Formulierung der Modellgleichungen	. 179

	4.4.3	Betriebsverhalten von Synchronmaschinen	
		4.4.3.1 Ersatzschaltbild für den stationären Betrieb	182
		4.4.3.2 Betriebseigenschaften von Synchronmaschinen in Energie-	100
		versorgungsnetzen	
	4.4.4	4.4.3.3 Spannungsregelung von Synchronmaschinen	190
	4.4.4	Verhalten von Synchronmaschinen bei einem dreipoligen Kurzschluss	192
		4.4.4.1 Dreipoliger Klemmenkurzschluss bei einer verlustfreien,	192
		. 0	192
		4.4.4.2 Dreipoliger Klemmenkurzschluss bei einer verlustfreien	102
		• 9	195
		4.4.4.3 Netzkurzschluss bei einer verlustbehafteten Vollpolma-	
		-	202
4.5	Freileit		209
	4.5.1	Aufbau von Freileitungen	209
		4.5.1.1 Masten	209
		4.5.1.2 Leiterseile	211
		2101210	213
		1.0.1.1	214
	4.5.2	Ersatzschaltbilder von Drehstromfreileitungen für den symmetri-	
		School Bellieb	215
		2,0,2,2	216
		4.5.2.2 Kapazitätsbegriff bei Dreileitersystemen	222
		4.5.2.3 Ohmscher Widerstand bei Dreileitersystemen	229
	4 5 0	1,0,1,1	229
	4.5.3	Betriebsverhalten von symmetrisch aufgebauten Drehstromfreilei-	231
		* ·O /	231
			233
			234
	4.5.4	Transientes Verhalten von Freileitungen im symmetrischen Betrieb	
4.6	Kabel		239
1.0	4.6.1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
		4.6.1.2 Massekabel	243
		4.6.1.3 Ölkabel	244
		4.6.1.4 Gaskabel	244
	4.6.2		245
	4.6.3	Bezeichnungen von Normkabeln	246
	4.6.4	Garnituren von Kabeln	248
	4.6.5	Ersatzschaltbild und Betriebsverhalten von Drehstromkabeln	
4.7	Lasten		253
	4.7.1	Motorische Lasten	253
	4.7.2	Mischlasten	254
	4.7.3	Leistungsverhalten von Lasten im Netzbetrieb	
4.8		ngskondensatoren	
	4.8.1	Aufbau von Leistungskondensatoren	257

	4.8.2		zliche Erläuterungen zur Blindleistungskompensation	258
	4.8.3		tungskompensation bei Netzen mit parasitären Ober-	
			ngen	
			Modell eines Netzes mit Stromrichteranlagen	
			Auswertung des Ersatzschaltbilds	
			Netzrückwirkungen	
	4.8.4	Schnelle 1	Blindleistungskompensation	265
	4.8.5	Leistungs	sflusssteuerung mit FACTS	267
4.9	Drosse	lspulen .		270
4.10	Schalte	er		273
	4.10.1	Eigenscha	aften idealer und realer Schalter	273
			and Wirkungsweise von Schaltern	
			Leistungsschalter	
			Trennschalter	
		4.10.2.3	Lastschalter	280
4.1	1 Schalt			
			gen von Schaltanlagen	
		,	von Schaltanlagen	
			Konventionelle Freiluftschaltanlagen	
			Gasisolierte metallgekapselte Schaltanlagen	
			Konventionelle Zellenbauweise	
	4 11 3		chtigung von Schaltanlagen in Ersatzschaltbildern	
			nik in Schaltanlagen	
	1.11.1		Aufgaben der Leitebenen	
			Kommunikation der Leitebenen	
			Kommunikation über Rundsteuerung	
4.14) Icoloti		nation und Schutz von Betriebsmitteln vor unzulässigen	
4.1.			1	
	4 10 1	Doonan	nchungen von Betriebsmitteln durch verschiedene Über-	. 504
	4.12.1		gsarten	304
			Zeitweilige Überspannungen	
			Transiente Überspannungen	
	4 10 0			. ანა
	4.12.2		ng des Isoliervermögens von Betriebsmitteln mithilfe von	911
		· ·	en Bemessungsspannungen	
			Durchschlagskennlinien von Spitze-Platte-Anordnungen	. 311
		4.12.2.2	Kennzeichnung der Durchschlagskennlinien durch reprä-	910
		4 10 0 0	sentative Überspannungen	
			Festlegung von Isolationspegeln	
			Isoliervermögen weiterer Anordnungen	
	4.12.3	-	nnungsableiter und Blitzschutzeinrichtungen	
			Ventilableiter	
			Metalloxidableiter	
			Blitzschutzeinrichtungen	
4.13			iebsmittel vor unzulässigen Strombeanspruchungen	
	4.13.1		gen und I_s -Begrenzer	
			HH-Sicherungen	
			NH-Sicherungen	
		4.13.1.3	I_s -Begrenzer	. 329

		4.13.2	Schutzsysteme für Betriebsmittel	330
			4.13.2.1 Vergleichsprinzip	330
			4.13.2.2 Überstromprinzip	331
			4.13.2.3 Distanzprinzip	333
			4.13.2.4 Weitere Netzschutz-Prinzipien	335
			4.13.2.5 Technische Umsetzung der Schutzprinzipien	335
	4.14	Netzar	abindung von Windenergieanlagen	336
			Stationäres Ersatzschaltbild einer Netzanbindung von Windener-	
			gieanlagen	336
		4.14.2	Generatoren und leistungselektronische Einrichtungen für die Netz-	
			anbindung	338
			4.14.2.1 Netzkopplung von Generatoren	338
			4.14.2.2 Betriebsverhalten von doppelt gespeisten Asynchronge-	
			neratoren in WEA	340
			4.14.2.3 Leistungselektronische Einrichtungen in WEA	344
			4.14.2.4 Funktionsweise selbstgeführter Wechselrichter	347
			4.14.2.5 Typische Anwendungen von selbstgeführten Wechselrich-	
			tern in WEA	349
		4.14.3	Netzanbindung von Windparks	351
			4.14.3.1 Spannungsebenen in Windparks	351
			4.14.3.2 Transiente Simulation von Windparks	352
	4.15	Ersatz	schaltungen von Photovoltaikanlagen	353
		4.15.1	Eindiodenmodell	353
		4.15.2	Modellbildung für Solarmodule	355
	4.16	4.15.2 Aufga	Modellbildung für Solarmodule	355 356
5		Aufga	ben	355 356 365
5	Aus	Aufga legung	ben	356
5	Aus 5.1	Aufga l egung Kriter	ben	356 365 365
5	Aus 5.1 5.2	Aufga l egung Kriter Einsei	ben	356 365 365 366
5	Aus 5.1 5.2 5.3	Aufga Egung Kriter Einsei Einsei	ben	356 365 366 371
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise	ben	356 365 366 371 372
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma	ben	356 365 366 371 372 376
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb	ben	356 365 366 371 372 376 377
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastfu	ben	356 365 366 371 372 376 377 379
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb	ben	356 365 366 371 372 376 377 379 380
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastfu	ben	356 365 366 371 372 376 377 379 380
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastfu	ben	356 365 365 366 371 372 376 377 380 380
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastfu	sen Netzen im Normalbetrieb ien für zulässige thermische Dauerbelastung und Spannungshaltung tig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen tig gespeiste Leitung mit Verzweigungen eitig gespeiste Leitung schtes Netz schtes Netz ildung von Teilnetzen ussberechnung in Energieversorgungsnetzen Lastflussberechnung mithilfe der Stromsummen 5.7.1.1 Netze mit Stromeinprägungen 5.7.1.2 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstantem Strom	356 365 365 366 371 372 376 377 380 380
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastfu	sen Netzen im Normalbetrieb ien für zulässige thermische Dauerbelastung und Spannungshaltung tig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen tig gespeiste Leitung mit Verzweigungen eitig gespeiste Leitung sichtes Netz ildung von Teilnetzen ussberechnung in Energieversorgungsnetzen Lastflussberechnung mithilfe der Stromsummen 5.7.1.1 Netze mit Stromeinprägungen 5.7.1.2 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstantem Strom 5.7.1.3 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und	356 365 366 371 372 376 377 379 380 380
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastfu	ben Netzen im Normalbetrieb ien für zulässige thermische Dauerbelastung und Spannungshaltung tig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen tig gespeiste Leitung mit Verzweigungen eitig gespeiste Leitung sichtes Netz sichtes Netz siddung von Teilnetzen sisberechnung in Energieversorgungsnetzen Lastflussberechnung mithilfe der Stromsummen 5.7.1.1 Netze mit Stromeinprägungen 5.7.1.2 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstantem Strom 5.7.1.3 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstanter Wirk- und Blindleistung	356 365 366 371 372 376 377 380 380 382
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastfu	son Netzen im Normalbetrieb ien für zulässige thermische Dauerbelastung und Spannungshaltung tig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen tig gespeiste Leitung mit Verzweigungen eitig gespeiste Leitung sichtes Netz sildung von Teilnetzen ussberechnung in Energieversorgungsnetzen Lastflussberechnung mithilfe der Stromsummen 5.7.1.1 Netze mit Stromeinprägungen 5.7.1.2 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstantem Strom 5.7.1.3 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstanter Wirk- und Blindleistung 5.7.1.4 Netze mit mehreren eingeprägten Spannungsquellen	356 365 366 371 372 376 377 380 380 382 382
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastfu	sen Netzen im Normalbetrieb ien für zulässige thermische Dauerbelastung und Spannungshaltung tig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen tig gespeiste Leitung mit Verzweigungen eitig gespeiste Leitung sischtes Netz sildung von Teilnetzen ussberechnung in Energieversorgungsnetzen Lastflussberechnung mithilfe der Stromsummen 5.7.1.1 Netze mit Stromeinprägungen 5.7.1.2 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstantem Strom 5.7.1.3 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstanter Wirk- und Blindleistung 5.7.1.4 Netze mit mehreren eingeprägten Spannungsquellen 5.7.1.5 Netze mit Kraftwerkseinspeisungen	356 365 366 371 372 376 377 380 380 382 382 383 384
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastflu 5.7.1	sen Netzen im Normalbetrieb ien für zulässige thermische Dauerbelastung und Spannungshaltung tig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen tig gespeiste Leitung mit Verzweigungen eitig gespeiste Leitung sechtes Netz sildung von Teilnetzen ussberechnung in Energieversorgungsnetzen Lastflussberechnung mithilfe der Stromsummen 5.7.1.1 Netze mit Stromeinprägungen 5.7.1.2 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstantem Strom 5.7.1.3 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstanter Wirk- und Blindleistung 5.7.1.4 Netze mit mehreren eingeprägten Spannungsquellen 5.7.1.5 Netze mit Kraftwerkseinspeisungen Lastflussberechnung mithilfe der Leistungssummen	356 365 366 371 372 376 377 380 380 380 382 383 384 384
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastflt 5.7.1	s von Netzen im Normalbetrieb ien für zulässige thermische Dauerbelastung und Spannungshaltung tig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen tig gespeiste Leitung mit Verzweigungen eitig gespeiste Leitung sschtes Netz fildung von Teilnetzen ussberechnung in Energieversorgungsnetzen Lastflussberechnung mithilfe der Stromsummen 5.7.1.1 Netze mit Stromeinprägungen 5.7.1.2 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstantem Strom 5.7.1.3 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstanter Wirk- und Blindleistung 5.7.1.4 Netze mit mehreren eingeprägten Spannungsquellen 5.7.1.5 Netze mit Kraftwerkseinspeisungen Lastflussberechnung mithilfe der Leistungssummen Lastflussberechnung in Netzen mit mehreren Spannungsebenen	356 365 366 371 372 376 377 380 380 380 382 383 384 384
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastflu 5.7.1	sen Netzen im Normalbetrieb ien für zulässige thermische Dauerbelastung und Spannungshaltung tig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen tig gespeiste Leitung mit Verzweigungen eitig gespeiste Leitung sechtes Netz sildung von Teilnetzen ussberechnung in Energieversorgungsnetzen Lastflussberechnung mithilfe der Stromsummen 5.7.1.1 Netze mit Stromeinprägungen 5.7.1.2 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstantem Strom 5.7.1.3 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstanter Wirk- und Blindleistung 5.7.1.4 Netze mit mehreren eingeprägten Spannungsquellen 5.7.1.5 Netze mit Kraftwerkseinspeisungen Lastflussberechnung mithilfe der Leistungssummen	356 365 365 366 371 372 376 377 380 380 382 382 383 384 384 388
5	Aus 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Aufga Kriter Einsei Einsei Zweise Verma Nachb Lastflu 5.7.1	g von Netzen im Normalbetrieb ien für zulässige thermische Dauerbelastung und Spannungshaltung tig gespeiste Leitung ohne Verzweigungen tig gespeiste Leitung mit Verzweigungen eitig gespeiste Leitung sechtes Netz ildung von Teilnetzen assberechnung in Energieversorgungsnetzen Lastflussberechnung mithilfe der Stromsummen 5.7.1.1 Netze mit Stromeinprägungen 5.7.1.2 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstantem Strom 5.7.1.3 Netze mit einer eingeprägten Spannungsquelle und Lasten mit konstanter Wirk- und Blindleistung 5.7.1.4 Netze mit mehreren eingeprägten Spannungsquellen 5.7.1.5 Netze mit Kraftwerkseinspeisungen Lastflussberechnung mithilfe der Leistungssummen Lastflussberechnung in Netzen mit mehreren Spannungsebenen Berechnung von Eigenwerten aus der stationären Knotenadmit-	356 365 366 371 372 376 377 380 380 382 382 383 384 384 388

6	Dre	ipolige	r Kurzso	chluss	393				
	6.1	Genera		dreipoliger Kurzschluss	. 394				
		6.1.1	Berechni	ung des Kurzschlussstromverlaufs in unverzweigten Netzen					
			mit einer	r Netzeinspeisung					
			6.1.1.1	Berechnung des stationären Kurzschlusswechselstroms .					
			6.1.1.2	Berechnung des Einschwingvorgangs	. 396				
		6.1.2		ung der Kurzschlussströme in verzweigten Netzanlagen mit					
			mehrerer	n Netzeinspeisungen					
			6.1.2.1	Modellierung und Lösungsmethodik von verzweigten Netz- anlagen					
			6.1.2.2	Berechnung der stationären Kurzschlussströme mit dem	. 000				
			0.1.2.2	Verfahren der Ersatzspannungsquelle	. 401				
			6.1.2.3	Berechnung des Einschwingvorgangs bei dem Verfahren	. 101				
			0.1.2.0	mit der Ersatzspannungsquelle	. 403				
			6.1.2.4	Veranschaulichung der Kurzschlussstromberechnung bei	. 100				
			0.1.2.1	verzweigten Netzen an einem Beispiel	. 408				
			6.1.2.5	Einfluss der Netzkapazitäten und Mischlasten auf die Kurz					
				schlussströme					
	6.2	Genera	atornaher	dreipoliger Kurzschluss	. 414				
		6.2.1		eines verlustlosen, mehrfach gespeisten Netzes mit einem					
			generato	ornahen Kurzschluss	. 414				
		6.2.2	Berechn	ung des Anfangskurzschlusswechselstroms bei generator-					
				Curzschlüssen					
		6.2.3		ung des Stoßkurzschlussstroms für generatornahe Fehler					
		6.2.4		ung des Kurzschlussausschaltstroms					
		6.2.5		ichtigung von Netzkapazitäten, Mischlasten, motorischen					
				chern und Windenergieanlagen bei generatornahen Kurz-	40=				
				n					
	6.3			Bordnetzen					
		6.3.1		arzeuge					
		6.3.2		ge					
	C 4	6.3.3							
	6.4	Aufga	ben		. 432				
7	Auslegung von Netzen gegen Kurzschlusswirkungen und Auslegung								
		Schalt			436				
				schlüsse in Anlagen					
	7.2	Mecha	anische K	urzschlussfestigkeit	. 439				
		7.2.1	Auslegu	ng von linienförmigen, biegesteifen Leitern					
			7.2.1.1	Berechnung der Stromkräfte					
			7.2.1.2	Dimensionierung der Leiterschienen	. 442				
			7.2.1.3	Stromkräfte bei gekrümmten und gekapselten Leiterschienen	. 444				
		7.2.2	Anglagu	ng von Leiterschienen mit großen Querschnittsabmes-	. 444				
		1.4.2	~	ing von Leiterschiehen ihrt großen Querschinttsabines-	. 445				
		7.2.3		ng von Stützern					
		7.2.4		ng von Leiterseilen und Kabeln					
				5					

8

7.3	Therm	ische Kurzschlussfestigkeit	
	7.3.1	Berechnung der Wärmebeanspruchung	449
	7.3.2	Festlegung des zulässigen Kurzzeitstroms	452
7.4	Maßna	ahmen zur Beeinflussung der Kurzschlussleistung	454
7.5	Auswi	rkungen von Kurzschlüssen auf das transiente Generatordrehzahl-	
	verhalt	=	457
	7.5.1	Wichtige Netzparameter zur Gewährleistung der transienten	
		Stabilität	458
		7.5.1.1 Modellierung einer Generatornetzanbindung	458
		7.5.1.2 Diskussion der Modellgleichung	
		7.5.1.3 Interpretation verschiedener Fehlersituationen mit dem	
		Flächenkriterium	463
		7.5.1.4 Fehler in einer unterlagerten Spannungsebene	
		7.5.1.5 Fehler im Höchstspannungsnetz	
		7.5.1.6 Fehler mit Ausschaltung	
	7.5.2	Drehzahlverhalten der Generatoren in einem kurzschlussbehafteten	
	1.0.2	Netz mit mehrfacher Generatoreinspeisung	467
7.6	Angled	gung von Schaltern	
1.0	7.6.1	Einschwingspannungen nach einem Schalter-Klemmenkurzschluss	
	1.0.1	in einphasigen Netzen	472
	7.6.2	Bewertung der Einschwingspannungen	476
	7.6.3	Abstandskurzschluss in einphasigen Netzen	478
	7.6.4	Auslegung von Leistungsschaltern in Drehstromnetzen	481
	7.6.5	Schaltvorgänge ohne Kurzschluss	482
7.7		ben	484
1.1	nuiga	John Committee C	
Gr	ındzüg	ge der Betriebsführung und Planung von elektrischen	
Ene	ergiean	alagen	486
8.1	Betrie	ebsführung von Netzanlagen	. 486
	8.1.1	Organisation des Strommarktes	. 486
		8.1.1.1 Organisation des Strommarktes vor der Deregulierung .	. 486
		8.1.1.2 Organisation des Strommarktes nach der Deregulierung	. 487
	8.1.2	Betriebsführung von Übertragungsnetzen	. 492
		8.1.2.1 Datenbasis und Aufgabenspektrum des Netzrechners	. 492
		8.1.2.2 Offline-Netzführung mit dem Netzrechner	. 494
		8.1.2.3 Online-Netzführungsrechnung	
		8.1.2.4 Fahrplanmanagement	. 499
	8.1.3	Betriebsführung von Verteilungsnetzen	. 500
		8.1.3.1 Datenbasis und Aufgabenspektrum der Schaltleitung .	
		8.1.3.2 Führung von Verteilungsnetzen	
8.2	Gesicl	htspunkte zur Planung von Netzen	
	8.2.1	Planung von Niederspannungsnetzen	
	8.2.2	Ausbauplanung von Mittelspannungsnetzen	
	8.2.3	Ausbauplanung von Hoch- und Höchstspannungsnetzen	
8.3		ntegration und Systemdienstleistungen von Windenergieanlagen	
()			

	8.4		tiges Verhalten von Erzeugungseinheiten und Spannungsqualität .	
		8.4.1	Überblick	509
			Richtlinien nach VDEW und FGW	
		8.4.3	Spannungsqualität nach EN 50160	510
			Richtlinien der Übertragungsnetzbetreiber	
			8.4.4.1 E.ON-Richtlinien	
			8.4.4.2 VDN-Richtlinie für EEG-Erzeugungsanlagen	
	8.5	Aufgab	en	513
9			g von unsymmetrisch gespeisten Drehstromnetzen mit	
	•	metrisc	chem Aufbau	517
	9.1	Method	de der symmetrischen Komponenten	517
	9.2		dung der symmetrischen Komponenten auf unsymmetrisch betrie-	700
		bene D	rehstromnetze	520
	9.3	Impeda	anzen wichtiger Betriebsmittel im Mit- und Gegensystem der sym-	525
	0.4	metrisc	chen Komponenten	. 525
	9.4	Impeda	anzen wichtiger Betriebsmittel im Nullsystem der symmetrischen	597
			onenten	
			9.4.1.1 Ohmscher Widerstand einer nullspannungsgespeisten Frei-	
			leitung	
			9.4.1.2 Induktivität einer nullspannungsgespeisten Freileitung	
			9.4.1.3 Kapazitäten einer nullspannungsgespeisten Freileitung .	
			Nullimpedanz einer Freileitung mit Erdseil	
		9.4.2 $9.4.3$	Nullimpedanz einer Doppelleitung	. 535
			Nullimpedanz von Kabeln	
		9.4.5	Nullimpedanz von Transformatoren	
		0.1.0	9.4.5.1 Dreischenkeltransformatoren	
			9.4.5.2 Fünfschenkeltransformatoren	
		9.4.6	Nullimpedanz von Synchronmaschinen	
	9.5		chaulichung des Berechnungsverfahrens an einem Beispiel	
	9.6	Aufgab	pen	. 552
10) Ber	echnun	ng von Drehstromnetzen mit symmetrischen Betriebs-	
	mit	teln un	d punktuellen unsymmetrischen Fehlern	553
	10.1	Beschr	eibung häufiger unsymmetrischer Fehler	. 553
	10.2	Erläute	erung des Berechnungsverfahrens	. 554
	10.3	Anwen	dung des Berechnungsverfahrens auf verschiedene Fehlerarten	. 560
		10.3.1	Erdschluss mit Übergangswiderstand	. 560
		10.3.2	Zweipoliger Kurzschluss mit und ohne Erdberührung	. 561
			10.3.2.1 Zweipoliger Kurzschluss ohne Übergangswiderstände	. 561
			10.3.2.2 Zweipoliger Kurzschluss mit Übergangswiderständen	. 564
		10.3.3	Einpolige Leiterunterbrechung	. 566
		10.3.4	Unsymmetrische Mehrfachfehler	. 569
	10.4	Ausgle	ichsvorgänge bei unsymmetrischen Fehlern	. 572
		10.4.1	Transiente Komponentenersatzschaltbilder für unsymmetrische	
			generatorferne Fehler	. 572
		10.4.2	Transiente Komponentenersatzschaltbilder für unsymmetrische	
			generatornahe Fehler	. 576

			Numerische Auswertung der transienten Komponentenersatzschalt-	577
			bilder	311
			bei ein- und zweipoligen Kurzschlüssen	580
	10.5	Aufgab	enen	580
	a .		al la l	583
11	Ster	npunkt	tbehandlung in Energieversorgungsnetzen s der Sternpunktbehandlung auf das stationäre Netzverhalten bei	969
	11.1	Elnnus	gen Erdschlüssen	583
		empong	Netze mit isolierten Sternpunkten	
		11.1.1	Netze mit Erdschlusskompensation	587
		11.1.2	Netze mit niederohmiger Sternpunkterdung	593
		11.1.3	Veranschaulichung der Spannungsverhältnisse durch Zeiger-	000
		11.1.4	diagramme	597
	11.9	Finflue	s der Sternpunktbehandlung auf das transiente Netzverhalten bei	
	11.2	einnoli	gen Erdschlüssen	599
		11 2 1	Transiente Überspannungen durch Dauererdschlüsse	599
		11.2.1	Erdschlüsse mit selbstständig löschendem Lichtbogen	602
	11.3	Einflus	s der Sternpunktbehandlung auf Ferroresonanzerscheinungen	605
	11.0	11.3.1	Erläuterung des Ferroresonanzeffekts	605
		11.3.2	Ferroresonanzgefährdete Anlagenkonfigurationen	609
	11.4	Aufgab	en	. 615
10	337: o	btics N	Maßnahmen zum Schutz von Menschen und Tieren	618
12	19.1	Rorühr	rungsschutz in Netzen mit Nennspannungen größer als 1 kV	
	12.1	19 1 1	Zulässige Körperströme und Berührungsspannungen	. 618
		12.1.1	Direkter und indirekter Berührungsschutz	. 620
	19 9	Reriihr	rungsspannungen bei Erdern	. 622
	12.2	Berech	nung von Erdungsspannungen bei unsymmetrischen Fehlern	. 626
	12.4	Wichti	ge Auslegungskriterien für Erdungsanlagen	. 633
	12.1	12.4.1	Auslegungskriterien für Netze mit isolierten Sternpunkten oder mit	
		1	Erdschlusskompensation	. 633
		12.4.2	Auslegungskriterien für Netze mit niederohmiger Sternpunkt-	
			erdung	. 634
	12.5	Indirek	tter Berührungsschutz in Niederspannungsnetzen	. 634
	12.6	Aufgal	pen	. 639
13	Inve	estition	srechnung und Wirtschaftlichkeitsberechnung für	
			Anlagen	642
		Strukt	ur der Kosten	
		13.1.1	Kostenarten	. 642
			13.1.1.1 Kapitalkosten	. 642
			13.1.1.2 Betriebskosten	. 644
			13.1.1.3 Sonstige Kosten	. 646
			13.1.1.4 Ausgaben, Einnahmen, operatives Betriebsergebnis	. 646
			Fixe und variable Kosten	. 646
			Einzel- und Gemeinkosten	

Inhaltsverzeichnis XVII

13.2	Gestalt	ung der S	Strompreise	649
			ruktur der Preise bzw. Entgelte	
	13.2.2	Preisgest	altung der Netzbetreiber	651
	13.2.3	Preisgest	altung der Stromhändler	652
			zugsverträge mit Niederspannungsnetzkunden	
	13.2.5	Strombez	zugsverträge mit Mittelspannungsnetzkunden	653
			zugsverträge mit Großkunden	
			er Lastverläufe	
			nung für Netzanlagen	
			ergleich	
			Zulässigkeit eines Kostenvergleichs	
			Statischer Kostenvergleich einer Ersatzinvestition für einen	
			Umspanner	
		13.4.1.3	Dynamischer Kostenvergleich einer Ersatzinvestition für	
			einen Umspanner	660
		13.4.1.4	Kostenvergleich bei einer Rationalisierungsinvestition	
	13.4.2		en zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit	
	10.1		Kapitalwertmethode	
			Methode des internen Zinsfußes	
			Annuitätenmethode	
			Dynamische Amortisationsdauer	
	13.4.3		onsentscheidung	
Lösunge	en			668
Anhang	•			724
		iir Freilei	itungen	
			öme für Stromschienen aus Aluminium	
Kenn	linien i	fiir NH_Si	icherungen zum Motorschutz	727
Über	sichtsse	haltnläne	e realer Energieversorgungsnetze	728
			n	
			gsgrad wichtiger Kraftwerksarten	
			eise	
			gelte von Energieversorgungsunternehmen	
			ansformierte	
		-		
Quellen	verzei	chnis		735
Verzeic	hnis w	ichtiger	Normen und Richtlinien	736
Literati	urverz	eichnis		742
Sachwo	rtverz	eichnis		750