## Inhaltsverzeichnis

| Vo         | rwor | t                                      |   | ٧  |  |  |
|------------|------|--|---|----|--|--|
| Einleitung |      |  |   |    |  |  |
| 1          | Die  | Von-N                                  | eumann-Maschine                                   | 1  |  |  |
|            | 1.1  | Der Sc                                 | peicher   | 2  |  |  |
|            | 1.2  | •                                      | echenwerk   | 3  |  |  |
|            | 1.3  | Steuer                                 | einheit und Systembus                             | 4  |  |  |
|            | 1.4  |  | usgabe  | 4  |  |  |
| 2          |      | •                                      | er: Interpretationen von Speicherinhalten,        |    |  |  |
|            | Ope  | ratione                                | en mit Speicherinhalten                           | 5  |  |  |
|            | 2.1  | Zahler                                 | 1   | 5  |  |  |
|            |      | 2.1.1                                  | Dezimalsystem                                     | 5  |  |  |
|            |      | 2.1.2                                  | Dualsystem  | 6  |  |  |
|            |      | 2.1.3                                  | Hexadezimalsystem                                 | 6  |  |  |
|            |      | 2.1.4                                  | BCD-System  | 7  |  |  |
|            |      | 2.1.5                                  | Konvertierung Dezimal in Dual und Umkehrung       | 8  |  |  |
|            |      | 2.1.6                                  | Konvertierung Dual/Dezimal über Hexadezimalzahlen | 11 |  |  |
|            | 2.2  | •                                      |   |    |  |  |
|            |      | 2.2.1 Binäre arithmetische Operationen |   |    |  |  |
|            |      |  | a) Addition                                       | 13 |  |  |
|            |      |  | b) Subtraktion                                    | 13 |  |  |
|            |      |  | c) Verschiebung                                   | 16 |  |  |
|            |      |  | d) Multiplikation                                 | 16 |  |  |
|            |      |  | e) Division                                       | 17 |  |  |
|            |      |  | f) BCD-Addition                                   | 17 |  |  |
|            |      |  | g) Konvertierung BCD in Dual und Umkehrung        | 18 |  |  |
|            |      | 2.2.2                                  | Binäre logische Operationen                       | 20 |  |  |
|            |      |  | Notwendige logische Operationen                   | 20 |  |  |
|            |      |  | a) NOT (Nicht, Negation)                          | 20 |  |  |
|            |      |  | b) AND (UND, Konjunktion)                         | 21 |  |  |
|            |      |  | Herleitbare logische Operationen                  | 21 |  |  |
|            |      |  | a) OR (ODER, Inklusiv-ODER)                       | 22 |  |  |
|            |      |  | b) XOR (Exklusiv-ODER)                            | 23 |  |  |
|            |      |  | c) NAND und NOR                                   | 24 |  |  |



| 2.5 Befe   | rationen mit Zeichen       30         hle       30         rationen mit Befehlen       32         und Steuerwerk (Mikroprozessor)       36         Mikroprozessorchip       36 | 2                |
|--|--|------------------|
| ·  | Mikroprozessorchip   | 6                |
| 3 Rechen-  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |                  |
| 3.2 Zusa   |  | 7<br>0<br>1      |
| 4 Mikropro   | zessor und Ein-/Ausgabe-Einheit  | 0                |
| 5 Befehlssa  | tz   | 2                |
| a) D b) II c) R d) R e) II f) II g) B 5.2 Befe 5.2.5 | 2 Datentransfer  | 45678012344455   |
| 5.2.·<br>5.2.  | a) Arithmetische Befehle   | 7<br>8<br>8<br>9 |
| 5.2.   | b) Bedingter Sprung  | 1                |

|   | 5.3 Der Befehlssatz des MC68000   |                   |  | 74       |  |  |  |
|---|-----------------------------------|-------------------|--|----------|--|--|--|
|   |                                   | 5.3.1             | Wichtige Eigenschaften des MC68000                             | 74       |  |  |  |
|   |                                   | 5.3.2             | Datentransfer  | 75       |  |  |  |
|   |                                   | 5.3.3             | Datenbearbeitung   | 77       |  |  |  |
|   |                                   |                   | a) Arithmetische Befehle                                       | 77       |  |  |  |
|   |                                   |                   | b) Logische Befehle  | 78       |  |  |  |
|   |                                   |                   | c) Einzelbitverarbeitung                                       | 79       |  |  |  |
|   |                                   | 5.3.4             | Programmkontrolle  | 80       |  |  |  |
|   |                                   |                   | a) Unbedingter Sprung  | 80       |  |  |  |
|   |                                   |                   | b) Bedingter Sprung  | 81       |  |  |  |
|   |                                   |                   | c) Unterprogrammaufruf und Rücksprung                          | 82       |  |  |  |
|   |                                   | 5.3.5             | Beispielprogramm in MC68000-Assembler                          | 83       |  |  |  |
| 6 | Pron                              | ırammi            | iertechnik I: Programmkontrolle                                | 85       |  |  |  |
| • | -                                 |                   | _  |          |  |  |  |
|   | 6.1                               | •                 | programmtechnik  | 85       |  |  |  |
|   |                                   | 6.1.1             | Darstellung  | 85       |  |  |  |
|   |                                   | 6.1.2             | Unterprogramm-Mechanismus                                      | 86       |  |  |  |
|   |                                   | 6.1.3             | Geschachtelte Unterprogramme                                   | 88       |  |  |  |
|   |                                   | 6.1.4             | Realisierung beim Z80  | 89       |  |  |  |
|   |                                   | 6.1.5             | Rekursive Unterprogramme                                       | 90       |  |  |  |
|   |                                   | 6.1.6             | Parameterübergabe  | 90       |  |  |  |
|   |                                   | 6.1.7             | Unterprogrammbibliothek  | 90       |  |  |  |
|   |                                   | 6.1.8             | Zusammenfassung  | 91       |  |  |  |
|   | 6.2                               |                   | reigungen  | 92<br>93 |  |  |  |
|   | 6.3                               | 6.3 Iteration     |  |          |  |  |  |
|   |                                   | a) Zählschleife   |  |          |  |  |  |
|   | b) Bedingte Wiederholungsschleife |                   |  | 96<br>96 |  |  |  |
|   |                                   | c) Abweisschleife |  |          |  |  |  |
|   |                                   |                   |  |          |  |  |  |
|   | 6.4                               | Rekur             | sion   | 99       |  |  |  |
|   |                                   | 6.4.1             | Realisierung einer Rekursion am Z80                            | 100      |  |  |  |
| 7 | Prog                              | gramm             | iertechnik II: Systemkontrolle                                 | 103      |  |  |  |
|   | 7.1                               | Proble            | emstellung   | 103      |  |  |  |
|   | 7.2                               |                   | olling (Programmgesteuerte Ein-/Ausgabe)                       |          |  |  |  |
|   | 7.3                               | Interr            | upt (Systemgesteuerte Ein-/Ausgabe)                            | 104      |  |  |  |
|   |                                   |                   | Steuerbefehle für die Systemkontrolle                          | 106      |  |  |  |
|   |                                   | 7.4.1             | Vektor-Interrupt (IM 2) beim Z80                               | 107      |  |  |  |
|   |                                   | 7.4.2             | Abarbeitung der Interrupt-Service-Routine                      | 108      |  |  |  |
|   |                                   | 7.4.3             | Ein Assemblerprogramm zur Initialisierung des Vektor-Interrupt | 109      |  |  |  |
|   |                                   | 7.4.4             | Priorisierter Vektorinterrupt                                  | 111      |  |  |  |
|   |                                   |                   | a) Interrupt-Konfliktbehandlung                                | 111      |  |  |  |
|   |                                   |                   | b) Unterbrechungsverkettung                                    | 112      |  |  |  |
|   |                                   | 7.4.5             | Nichtmaskierbarer Interrupt                                    | 115      |  |  |  |
|   |                                   | 7.4.6             | Reset  |          |  |  |  |
|   |                                   | 7.4.7             |  |          |  |  |  |

| 8  | Spez  | ielle E  | in-/Aus    | gabe-Bausteine                                   | 117        |
|----|-------|--|------------|--|------------|
|    | 8.1   | E/A-O  | peratione  | en zwischen Mikroprozessor und Baustein          | 117        |
|    |       | 8.1.1  | Auswahi    | des Bausteins durch die CPU                      | 117        |
|    |       | 8.1.2  | E/A-Ope    | erationen beim Z80                               | 119        |
|    | 8.2   | Program  | mmierbar   | re Schnittstellenbausteine (Interface-Bausteine) | 121        |
|    |       | 8.2.1  |            | tzliche Eigenschaften eines programmierbaren     |            |
|    |       |  | Baustein   | IS   | 121        |
|    |       | 8.2.2  | Ein para   | Ileler Ein-/Ausgabe-Baustein: Z80-PIO            | 124        |
|    |       |  | 8.2.2.1    | PIO-Architektur                                  | 124        |
|    |       |  | 8.2.2.2    | Programmierung der PIO                           | 129        |
|    |       |  | 8.2.2.3    | Beispielprogramm                                 | 135        |
|    |       | 8.2.3  | Ein serie  | eller Ein-/Ausgabebaustein: Intel USART 8251     | 138        |
|    |       |  | 8.2.3.1    | Grundbegriffe zur seriellen Ein/Ausgabe          | 138        |
|    |       | 8.2.4  | Exkurs:    | Grundlagen der Datenkommunikation                | 143        |
|    |       |  | 8.2.4.1    | Das Schichtenmodell der Datenübertragung         | 143        |
|    |       |  | 8.2.4.2    | Schnittstellen                                   | 146        |
|    |       |  | 8.2.4.3    | Übertragungsprotokoll                            | 149        |
|    |       |  | 8.2.4.4    | Datenvermittlung                                 | 153        |
|    |       |  | 8.2.4.5    | Architektur des USART 8251                       | 156        |
|    |       |  | 8.2.4.6    | Programmierung des USART                         | 157        |
|    |       |  | 8.2.4.7    | Beispielprogramm                                 | 163        |
|    |       | 8.2.5  | Ein Zeit   | geberbaustein: der CTC                           | 165        |
|    |       |  | 8.2.5.1    | Allgemeines                                      | 165        |
|    |       |  | 8.2.5.2    | Architektur des Z80-CTC-Baustein                 | 166        |
|    |       |  | 8.2.5.3    | Programmierung des CTC                           | 167        |
|    |       |  | 8.2.5.4    | Beispielprogramm                                 | 169        |
|    | 8.3   | Einige   | spezielle  | Bausteine  | 170        |
|    |       | 8.3.1  | -          | sgabe von Floppy Disks                           | 170        |
|    |       | 8.3.2  | Ein-/Au    | sgabe von Analogsignalen                         | 170        |
|    |       | 8.3.3  | Ausgabe    | e an eine LCD-Anzeige                            | 171        |
|    |       | 8.3.4  | Eingabe    | über Tastatur                                    | 173        |
|    |       | 8.3.5  | Ausgabe    | e an einen Bildschirm                            | 173        |
|    |       | 8.3.6  | DMA-C      | ontroller  | 173        |
| 9  | Perip | herieg   | jeräte .   |  | 179        |
|    | 9.1   | 1 Kommunikation des Mikrorechners mit der Peripherie |            |  |            |
|    | 9.2   |  |            | : (Terminal)                                     | 179<br>181 |
|    | 9.3   |  | _          | ner  | 184        |
|    | 5.5   | 9.3.1  |            | lische Organisation                              | 184        |
|    |       | 9.3.2  | •          | e Organisation                                   | 187        |
| 10 | Retr  | ioheev   | stem Sc    | oftwarehilfsmittel                               | 191        |
|    |       | •  | •          |  |            |
|    | 10.1  |  | _          | ilfsmittel: Das Kit                              | 191        |
|    | 10.2  | Effizie  | entes Hilf | smittel: Das Entwicklungssystem                  | 193        |

|                                      | 10.2.1    | Hilfsmittel in der Phase Programmerstellung: Der Editor  | 194        |  |
|--------------------------------------|-----------|--|------------|--|
|                                      | 10.2.2    | Hilfsmittel in der Phase Programmumsetzung:  | 196        |  |
|                                      |           | Assembler, Linker und Lader  | 196        |  |
|                                      |           | a) Assembler   | 190        |  |
|                                      |           | b) Linker  | 199        |  |
|                                      | 1000      | c) Lader   |            |  |
| 10.2                                 | 10.2.3    | Hilfsmittel in der Phase Programmtest: Der Debug-Monitor   | 200        |  |
| 10.3                                 | 10.3.1    | nenten und Funktion des Betriebssystems  | 203<br>203 |  |
|                                      | 10.3.1    | Beispiel eines Betriebssystems   | 203        |  |
|                                      | 10.5.2    | a) Der Editor  | 206        |  |
|                                      |           | b) Der Assembler   | 212        |  |
|                                      |           | c) Der Linker  | 216        |  |
|                                      |           | d) Der Debug   | 219        |  |
|                                      | 10.3.3    | Ein- und Ausgabeverwaltung des Betriebssystems   | 222        |  |
|                                      | 10.3.4    | Sonstige Betriebssystem-Funktionen   | 223        |  |
|                                      | 10.0.1    | Control of the Contro |            |  |
| 11 Ded                               | izierte S | Systeme  | 226        |  |
| 11.1                                 | Allgeme   | eines  | 226        |  |
|                                      | -         | dularisierung und die Aufbautechnik eines Mikrorechners  | 226        |  |
|                                      |           | J-Baugruppe  | 227        |  |
| 11.4                                 | Speiche   | r , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | 235        |  |
|                                      | 11.4.1    | Schreib-/Lesespeicher  | 235        |  |
|                                      | 11.4.2    | Die ROM-Baugruppe  | 240        |  |
|                                      | 11.4.3    | Die EPROM-Baugruppe  | 241        |  |
|                                      | 11.4.4    | Die allgemeinen Speicherbaugruppen   | 245        |  |
| 11.5                                 | Mikrop    | rozessor und Minimalsystem   | 247        |  |
|                                      | 11.5.1    | Allgemeine Hardware-Struktur   | 247        |  |
| Anhang                               |           |  | 249        |  |
| , umang                              |           |  |            |  |
| Konver                               | tieruna d | ganzer Zahlen  | 249        |  |
|                                      |           | nethode zur Umrechnung im Quellsystem  | 249        |  |
|                                      |           | tionsmethode zur Umrechnung im Zielsystem  | 251        |  |
|                                      | •         | ,  |            |  |
| Der Bef                              | ehlssatz  | des Zilog Z80  | 252        |  |
| Der Befehlssatz des Motorola MC68000 |           |  |            |  |
| Quellen- und Literaturverzeichnis    |           |  |            |  |
|                                      |           |  |            |  |
| Stichwortverzeichnis                 |           |  |            |  |