Inhaltsverzeichnis

	Vorwort	5	5.	Einphasen-Wechselstrommotoren	67
			5.1.	Einphasen-Reihenschlußmotoren	67
1.	Grundlagen elektrischer Motoren	9	5.2.	Einphasen-Induktionsmotoren	68
1.1.	Physikalische Grundlagen	ģ			
1.1.1.	Der magnetische Kreis	ģ	_		
1.1.2.	Das Induktionsgesetz	12	6.	Arbeitsmaschinen	71
1.1.2.	Konstruktive Bestandteile elektri-	12	6.1.	Antriebsleistung	71
1.2.	scher Motoren	12	6.1.1.	Geradlinige Bewegung	71
1 2 1		13	6.1.2.	Drehbewegung	71
1.2.1. 1.2.2.	Bauformen und Schutzarten	13	6.1.3.	Massenträgheit und Beschleunigungs-	
	Werkstoffe	13		kräfte	72
1.2.3.	Lager	18	6.2.	Lastkennlinie der Arbeitsmaschinen .	76
1.2.4.	Belüftung und Kühlung	20			
1.2.5.	Leistungsschild des Motors und zuläs-		_	N.C. A. B. A. St. Marie B. St. C.	70
	sige Toleranzen	20	7.	Motor und Arbeitsmaschine	79
1.2.6.	Geräuschverhalten	20	7.1.	Bewegungsvorgänge	80
1.3.	Verluste und Erwärmung	26	7.2.	Antriebsschaltungen	86
1.3.1.	Verluste	26	7.2.1.	Anlauf und Anlassen	86
1.3.2.	Betriebsverhalten und Betriebsarten .	27	7.2.2.	Drehzahl- und Drehmomentänderung	87
1.3.3.	Grenzübertemperaturen	29	7.2.3.	Umsteuern und Bremsen	87
2.	Gleichstrommotoren	31	8.	Bestimmung der Motorgröße	89
2.1.	Wirkungsweise und Aufbau	31		•	
2.2.	Ankerwicklungen	32			
2.3.	Stromwendung	35	9.	Drehzahlverstellung	97
2.4.	Klemmenbezeichnungen und Schal-		9.1.	Drehzahlverstellung des Gleichstrom-	
	tungen	36		kommutatormotors	97
2.5.	Betriebseigenschaften	40	9.2.	Drehzahlverstellung des Drehstrom-	
	· ·			Asynchronmotors mit Käfigläufer	101
			9.3.	Verluste bei Drehzahlverstellung	105
3.	Drehstrom-Asynchronmotoren	43			
3.1.	Wirkungsweise und Aufbau	44			
3.2.	Drehfeldbildung	46	10.	Leistungselektronik	111
3.3.	Wicklungen im Stator und Rotor	49	10.1.	Bauteile der Leistungselektronik	111
3.4.	Klemmenbezeichnungen und Schal-		10.2.	Stromrichter-Grundschaltungen	117
	tungen	54	10.3.	Umrichter für Gleichstromantriebe .	120
3.5.	Betriebseigenschaften	56	10.4.	Steller und Umrichter für Drehstrom-	
3.5.1.	Betriebsgrößen	56		mantriebe	122
3.5.2.	Ersatzschaltung und Kreisdiagramm.	56			
3.5.3.	Betriebsbereiche	58			
3.5.4.	Belastungskennlinie	59	11.	Regelungstechnik	125
3.5.5.	Stromverdrängungsläufer	60	11.1.	Grundbegriffe und Definitionen	125
5.5.5.		50	11.2.	Regelkreis	126
			11.2.1.	Verhalten der Regelkreisglieder	127
4.	Drehstrom-Synchronmotoren	63		Strukturbild des Regelkreises	129
4.1.	Aufbau von Synchronmotoren	63	11.2.3.	Stabilität im Regelkreis	129
4.2.	Betriebsverhalten des Synchronmo-		11.3.	Elektronische Regelverstärker	131
	tors	64	11.4.	Wandler und Geber	133

	Inbetriebnahme und Wartung Allgemeines Vorgehen bei der Inbe-	135	Literaturverzeichnis	149
14.1.	triebnahme	135	Verwendete Formelzeichen und Einhei-	
12.2.	Vorbeugende Instandhaltung	139	ten	151
12.3.	Ursachen und Schwerpunkte von Störungen	145	Stichwortverzeichnis	153
	ownengen	1.0	Description of the second seco	

. .